 


04 | 硬件语言筑基（二）：代码是怎么生成具体电路的？

time.geekbang.org/column/article/543888



00:00

1.0x

讲述：陈晨大小：10.25M时长：11:13

你好，我是 LMOS。

上节课，我们学习了硬件描述语言 Verilog 的基础知识。今天我会带你一起用 Verilog 设计一个简单的电路模块。通过这节课，你不但能复习巩固上节课学到的硬件语言知识，还能在动手实践中体会代码是怎么生成具体电路的。

Verilog 代码编写

如果你学过计算机组成原理的课程或图书，应该对 ALU 并不陌生。算术逻辑单元 (Arithmetic&logical Unit, ALU) 是 CPU 的执行单元，是所有中央处理器的核心组成部分。

利用 Verilog，我们可以设计一个包含加、减、与、或、非等功能的简单 ALU 模块，代码如下：

```
module alu(a, b, cin, sel, y);
```

```
input [7:0] a, b;
```

```

input cin;

input [3:0] sel;

output [7:0] y;

reg [7:0] y;

reg [7:0] arithval;

reg [7:0] logicval;

// 算术执行单元

always @(a or b or cin or sel) begin

case (sel[2:0])

3'b000 : arithval = a;

3'b001 : arithval = a + 1;

3'b010 : arithval = a - 1;

3'b011 : arithval = b;

3'b100 : arithval = b + 1;

3'b101 : arithval = b - 1;

3'b110 : arithval = a + b;

default : arithval = a + b + cin;

endcase

end

// 逻辑处理单元

always @(a or b or sel) begin

case (sel[2:0])

3'b000 : logicval = ~a;

3'b001 : logicval = ~b;

3'b010 : logicval = a & b;

3'b011 : logicval = a | b;

```

```

3'b100 : logicval = ~((a & b));

3'b101 : logicval = ~((a | b));

3'b110 : logicval = a ^ b;

default : logicval = ~(a ^ b);

endcase

end

// 输出选择单元

always @(arithval or logicval or sel) begin

case (sel[3])

1'b0 : y = arithval;

default : y = logicval;

endcase

end

endmodule

```

通过上面的代码，我们实现了一个 8 位二进制的简单运算模块。其中，a 和 b 是输入的两个 8 位二进制数，cin 是 a 和 b 做加法运算时输入的进位值，4bit 位宽的 sel[3:0] 则是 CPU 中通常所说的指令操作码。

在这个 ALU 模块中，逻辑功能代码我们把它分成三个部分，分别是运算单元、逻辑处理单元和输出选择单元。运算单元是根据输入指令的低三位 sel[2:0]，来选择执行加减等运算。同理，逻辑处理单元执行与或非门等操作。最后，根据指令的最高位 sel[3]，来选择 Y 输出的是加减运算单元结果，还是逻辑处理的结果。

你还记得上节课的例子么？当时我们一起研究了一个 4 位 10 进制的计算器，里面用到了时钟设计。也就是说，这个计算器是通过时序逻辑实现的，所以 always 块中的赋值语言使用了非阻塞赋值“<=”。

```

always@(posedge clk or negedge reset_n) begin

if(!reset_n) begin //复位时，计时归0

cnt_r <= 4'b0000;

end

```

而今天我们实现的 ALU 模块，用到的是组合逻辑，所以 always 块中使用阻塞赋值“=”。

怎么区分阻塞赋值和非阻塞赋值呢？阻塞赋值对应的电路结构往往与触发沿没有关系，只与输入电平的变化有关；而非阻塞赋值对应的电路结构往往与触发沿有关系，只有在触发沿时，才有可能发生赋值的情况。

另外，在前面 8 位二进制的代码里，算术执行单元和逻辑处理单元的两个 always 块是并行执行的。所以它们的运算结果几乎是同时出来，这里值得你好好理解一下。如果你没有发现两个块并行，可以暂停下来回顾一下。

如何通过仿真验证代码

就像我们开发软件，需要代码编译器和模拟器一样，Verilog 这种硬件语言的代码，也需要运行验证。那怎么来运行验证呢？现在很多企业采用的是 VCS—verilog 仿真器或者是 NC-verilog 仿真器，这些工具都需要花重金去购买才能使用，普通人用起来成本太高了。

除了重金购买这些 EDA 工具之外，我们还有更节约成本、也更容易学习入门的选择。我给你推荐两个轻量级开源软件，分别是 Iverilog 和 GTKWave。Iverilog 是一个对 Verilog 进行编译和仿真的工具，而 GTKWave 是一个查看仿真数据波形的工具。

Iverilog 运行于终端模式下，安装完成之后，我们就能通过 Iverilog 对 verilog 执行编译，再对生成的文件通过 vvp 命令执行仿真，配合 GTKWave 即可显示和查看图形化的波形。

在 Linux 系统下安装 Iverilog 和 GTKWave 非常简单。以 Ubuntu 为例，我们通过 apt-get 就可以直接安装。

安装 Iverilog：sudo apt-get install iverilog

安装 GTKWave：sudo apt-get install gtkwave

安装完成之后，我们需要使用 which 命令查看安装路径，确认是否安装成功。

which iverilog

which vvp

which gtkwave

有了软件和 Verilog 代码。在运行仿真前，我们还需要设计一个重要的文件，即仿真激励文件，也就是 TestBench。在仿真时，要把 TestBench 放在所设计模块的顶层，以便对模块进行系统性的例化调用。

我们把 TestBench 放在设计模块的顶层，以便对模块进行系统性的例化，调用所设计的各个模块并对其进行仿真。

针对上面的 ALU 模块，设计了一个给 ALU 产生运算指令和数据的 TestBench，并且把 ALU 的运算结果打印出来，TestBench 的代码如下：

```
`timescale 1 ns / 1 ns

module alu_tb;
```

```

reg[7:0] a, b;

reg cin;

reg[3:0] sel;

wire[7:0] y;

integer idx;

//对alu模块进行例化，类似于软件程序中的函数调用
alu u_alu(.a(a), .b(b), .cin(cin), .sel(sel), .y(y));

initial

begin

//给 a 和 b 赋初值

a = 8'h93;

b = 8'hA7;

for (idx = 0; idx <= 15; idx = idx + 1)

begin

// 循环产生运算指令 sel 的值

sel = idx;

// 当指令 sel = 7 时是加法操作，设定进位值cin=1

if (idx == 7)

cin = 1'b1;

else

cin = 1'b0;

//每产生一个指令延时10ns

#10

// 延时之后打印出运算结果

$display("%t: a=%h, b=%h, cin=%b, sel=%h, y=%h", $time, a, b, cin, sel, y);

end

```

```

end

initial

begin

$dumpfile("wave.vcd"); //生成波形文件vcd的名称

$dumpvars(o, alu_tb); //tb模块名称

end

endmodule

```

这里我要说明一下，TestBench 是不可以综合成具体电路的，只用于仿真验证，但和上一节课介绍的可综合的 Verilog 代码语法类似。

设计工作告一段落。我们终于可以打开终端开始跑仿真了。你需要在 Verilog 代码所在的文件目录下执行以下指令：

```
iverilog -o wave -y ./ alu_tb.v alu.v
```

```
vvp -n wave -lxt2
```

可以看到，运行结果输出如下：

LXT2 info: dumpfile wave.vcd opened for output.

```

10: a=93, b=a7, cin=0, sel=0, y=93 // 指令 0 : y = a;
20: a=93, b=a7, cin=0, sel=1, y=94 // 指令 1 : y = a + 1;
30: a=93, b=a7, cin=0, sel=2, y=92 // 指令 2 : y = a - 1;
40: a=93, b=a7, cin=0, sel=3, y=a7 // 指令 3 : y = b;
50: a=93, b=a7, cin=0, sel=4, y=a8 // 指令 4 : y = b + 1;
60: a=93, b=a7, cin=0, sel=5, y=a6 // 指令 5 : y = b - 1;
70: a=93, b=a7, cin=0, sel=6, y=3a // 指令 6 : y = a + b;
80: a=93, b=a7, cin=1, sel=7, y=3b // 指令 7 : y = a + b + cin;
90: a=93, b=a7, cin=0, sel=8, y=6c // 指令 8 : y = ~a;
100: a=93, b=a7, cin=0, sel=9, y=58 // 指令 9 : y = ~b;
110: a=93, b=a7, cin=0, sel=a, y=83 // 指令 10 : y = a & b;
120: a=93, b=a7, cin=0, sel=b, y=b7 // 指令 11 : y = a | b;

```

130: a=93, b=a7, cin=0, sel=c, y=7c // 指令 12 : $y = \sim(a \& b)$;


140: a=93, b=a7, cin=0, sel=d, y=48 // 指令 13 : $y = \sim(a | b)$;

150: a=93, b=a7, cin=0, sel=e, y=34 // 指令 14 : $y = a \wedge b$;

160: a=93, b=a7, cin=0, sel=f, y=cb // 指令 15 : $y = \sim(a \wedge b)$;

有了运行结果，我们就可以打开 GTKWave 查看仿真波形了，这里需要在终端执行如下指令：

gtkwave wave.vcd

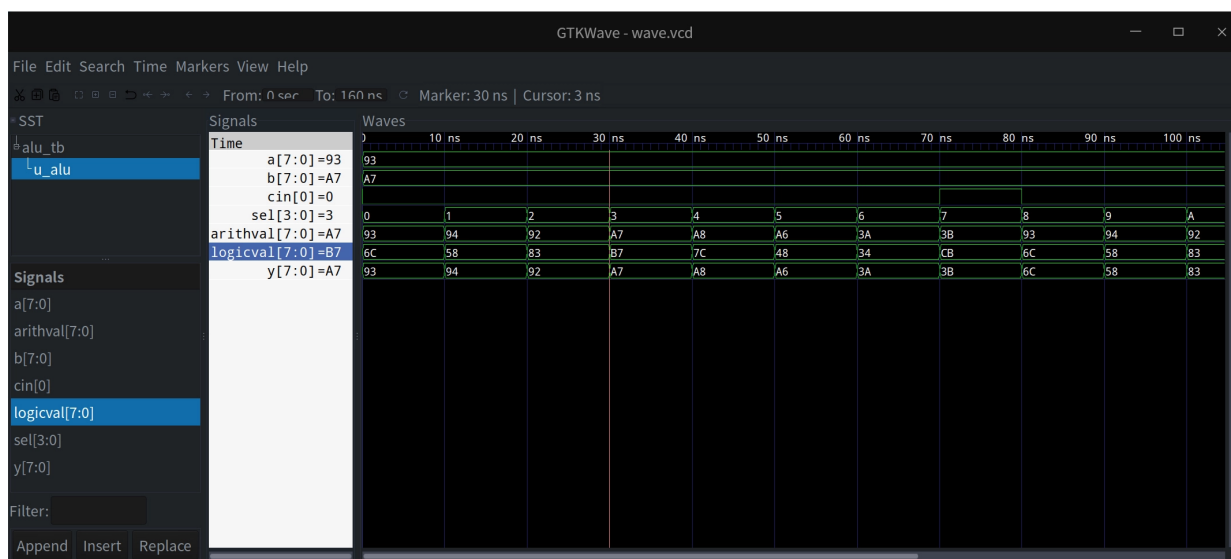

从打开的波形可以看到，ALU 模块输出的信号 Y，这是根据输入指令 sel 和输入的数据 a、b 和 cin 的值，经过加减运算或者逻辑运算得到的。

代码是如何生成具体电路的？

经过上面的仿真，从打印的结果上已经看到了我们设计的模块功能。而通过查看仿真波形，我们同样也能知道各个信号的跳变关系。


但是，你可能还有个疑惑，不是说设计的 Verilog 语句，基本都会对应一份电路吗？怎样才能看到 Verilog 对应了哪些电路呢？

别急，这就是我马上要讲的逻辑综合。通过逻辑综合，我们就能完成从 Verilog 代码到门级电路的转换。而逻辑综合的结果，就是把设计的 Verilog 代码，翻译成门级网表 Netlist。

逻辑综合需要基于特定的综合库，不同的库中，门电路基本标准单元（Standard Cell）的面积、时序参数是不一样的。所以，选用的综合库不一样，综合出来的电路在时序、面积上也不同。因此，哪怕采用同样的设计，选用台湾的台积电（TSMC）工艺和上海的中芯国际（SMIC）的工艺，最后生产出来的芯片性能也是有差异的。

通常，工业界使用的逻辑综合工具有 Synopsys 的 Design Compiler (DC)，Cadence 的 RTL Compiler，Synplicity 的 Synplify 等。然而，这些 EDA 工具都被国外垄断了，且需要收取高昂的授权费用。

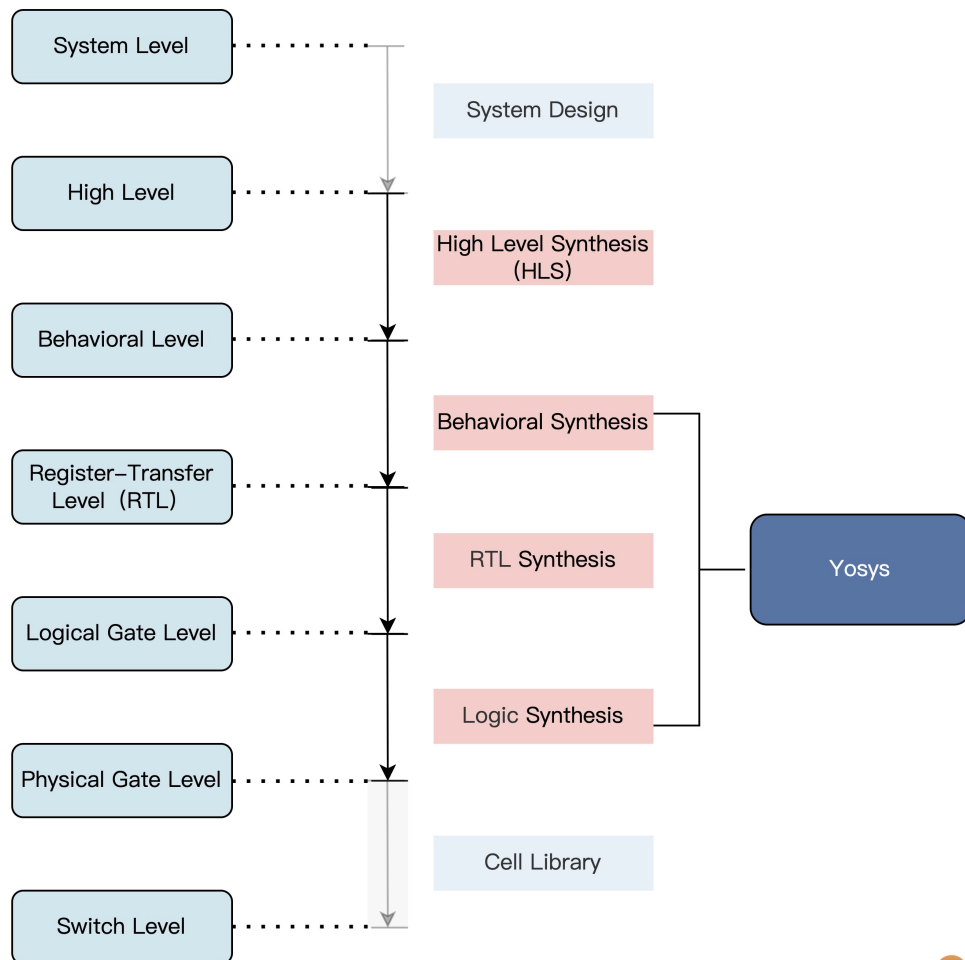为了降低学习门槛和费用，这里我们选择 Yosys，它是一个轻量级开源综合工具。虽然功能上还达不到工业级的 EDA 工具，但是对于我们这门课的学习已经完全够用了。



极客时间

如上图所示，利用 Yosys 软件，可以帮助我们把 RTL 代码层次的设计转换为逻辑门级的电路。

好，我先大致带你了解下，这个软件怎么安装和使用。在 Ubuntu 中安装 Yosys 非常简单，在终端中依次执行以下命令即可：

```
sudo add-apt-repository ppa:saltmakrell/ppa
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install yosys
```

完成了安装，我们就能使用 Yosys，对上面设计的 ALU 模块做简单的综合了。

直接在终端输入“yosys”，启动 Yosys 软件。启动成功后，我们通过后面这五条指令，就能得到 ALU 的逻辑电路图文件了。

第一步，在 Yosys 中读取 Verilog 文件。

```
read_verilog alu.v
```

第二步，使用后面的命令，检查模块例化结构。

```
hierarchy -check
```

接着是第三步，执行下一条命令，来完成高层次的逻辑综合。

```
proc; opt; opt; fsm; memory; opt
```


到了第四步，我们就可以用 write_verilog 生成网表文件。

```
write_verilog alu_synth.v
```

最后，我们再用下方的命令，输出综合后的逻辑图。

```
show -format dot -prefix ./alu
```

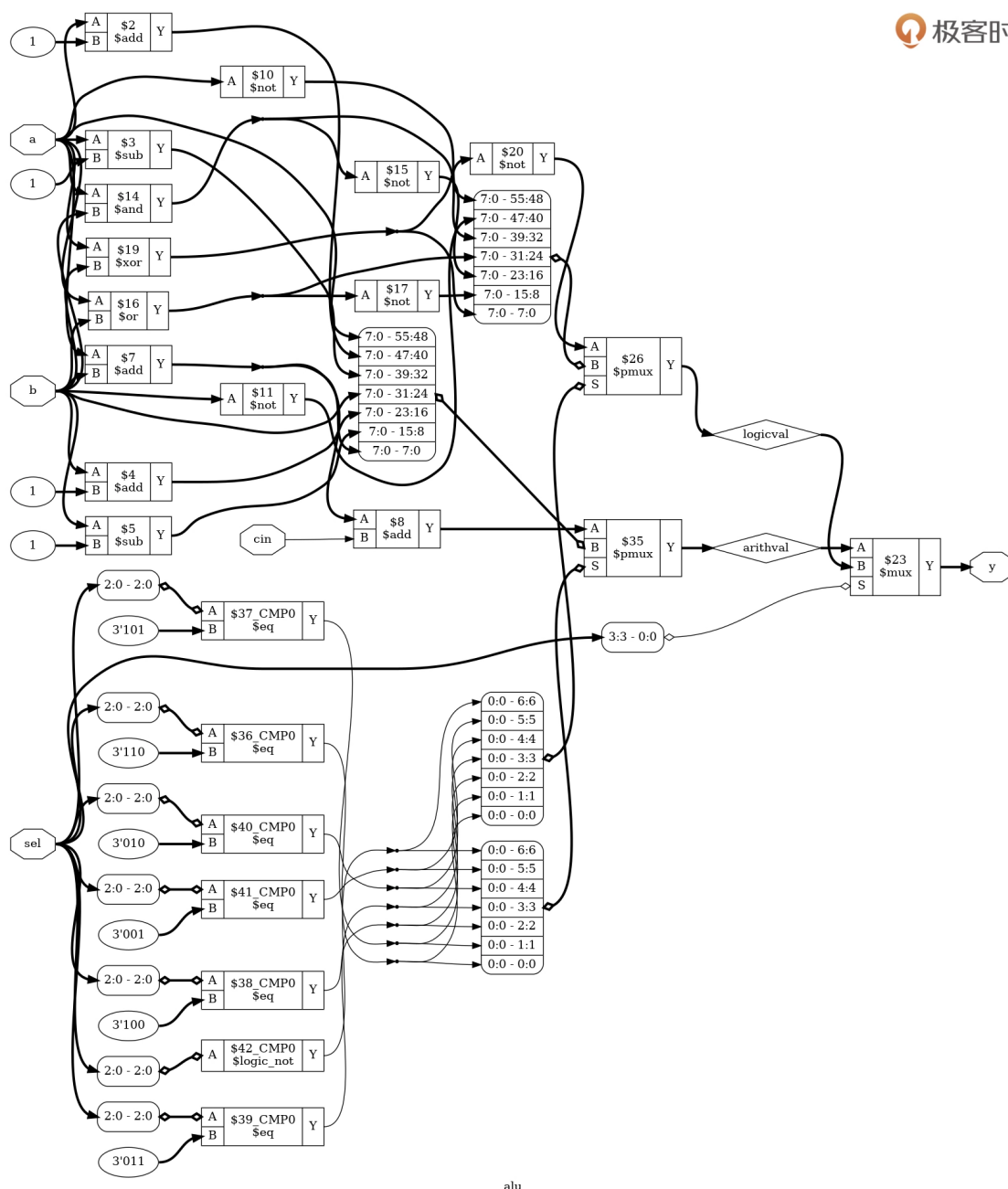这一套动作完成后，我们终于迎来了收获成果的时刻。打开生成的 alu.dot 文件，我们就可以看到 ALU 模块的门级电路图了，如下所示：



可以看到，这张图是由基本的 and、or、not、add、sub、cmp、mux 等电路单元组成。如果你还想进一步了解它们底层电路结构，可以自行查阅大学里学过的《数电》《模电》。

当然，Yosys 功能还不只这些，这里我只是做个简易的演示。更多其它功能，如果你感兴趣的话可以到官网上学习。

到这里，类似于 CPU 里面的核心单元 ALU 电路，我们就设计完成了。

总结回顾

今天我们一起了解了怎么把 Verilog 代码变为具体的电路。为了实现代码编写、验证和仿真的“一站式”体验。我还向你推荐了几个开源软件。我们来回顾一下这节课的重点。


首先，我们用 Verilog 编写了一个类似 CPU 内部的 ALU 模块，该模块实现了加、减、与、或、非等基本运算功能。

针对上面的 ALU 模块，我们还设计了一个用于产生运算指令和数据的 TestBench，并且把 ALU 的运算结果打印出来。利用这个 TestBench，可以验证 ALU 模块的功能是否正确。

接下来，我们还用到了两个轻量级开源软件，分别是 Iverilog 和 GTKWave。Iverilog 是一个对 Verilog 进行编译和仿真的工具，GTKWave 可以查看仿真数据波形的工具。利用这两个软件，我们完成了 ALU 模块的仿真和验证。

此外，我还推荐了一款轻量级开源综合工具 Yosys。通过这个工具，我们把上面设计的 ALU 模块综合出了具体的门级电路。

感谢你耐心看到这里，我还给你准备了一张知识导图，总结今天所学的内容。

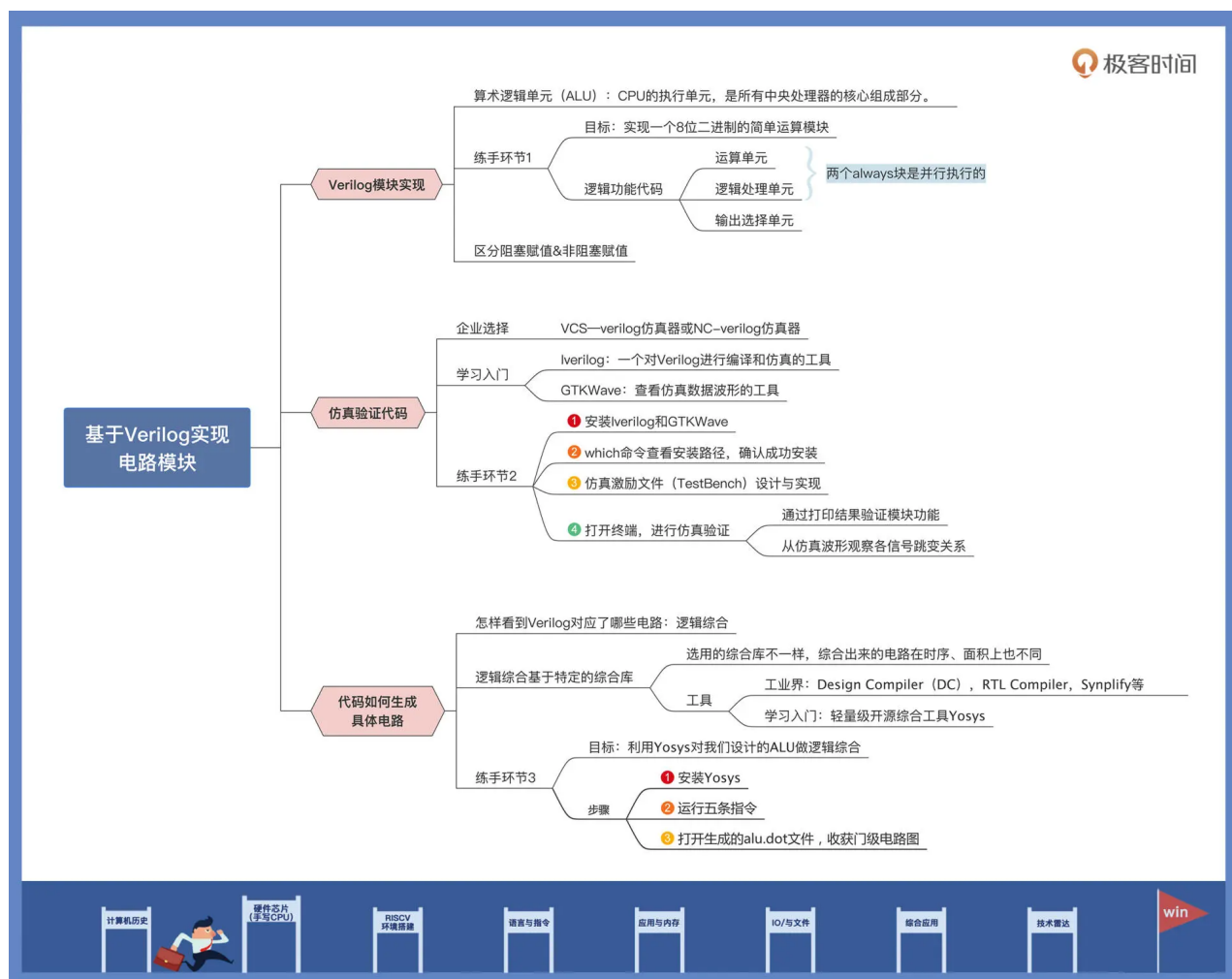

扩展阅读

仅仅一两节课的内容，就想要把所有 Verilog 的相关知识学完是不可能的。因此，在课程之外，需要你去多搜索，多阅读，多动手编写 Verilog 代码，才能更好地掌握 Verilog 的相关知识，这里我精心为你整理了一些参考资料，供你按需取用：

1. 首先是硬件描述语言 Verilog HDL 的语言标准文件《IEEE Standard Verilog Hardware Description Language (1364-2001)》。

2. 如果你对底层的基本电路还不熟悉，不妨复习一下大学所学的教材。这里我推荐由童诗白和华成英编写的《模拟电子技术基础》第四版，以及阎石编写的《数字电子技术基础》。

3. 你要是想全面学习数字集成电路的设计、仿真验证、逻辑综合等相关知识，可以看看电子工业出版社出版的《Verilog HDL 高级数字设计》。

4. 最后，你要是真的想学芯片设计，从更深层次去理解数字电路设计，推荐阅读这本 Mohit Arora 撰写、李海东等人翻译的图书——《硬件架构的艺术——数字电路的设计方法与技术》。

思考题

既然用 Verilog 很容易就可以设计出芯片的数字电路，为什么我们国家还没有完全自主可控的高端 CPU 呢？

期待你在留言区记录自己的学习收获或者疑问。如果这节课对你有帮助，也推荐你分享给更多朋友，我们一起来手写迷你 CPU。